


(ОК-8.20)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ

Записать в
тетрадь

	гальванический элемент		ключ
	батарея элементов		электрическая лампочка
	соединение проводов		электрический звонок
	пересечение проводов		резистор
	зажимы для подключения приборов		плавкий предохранитель
			нагревательный элемент

электрическая
схема

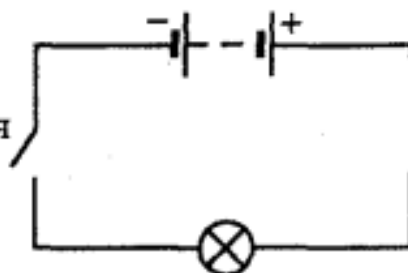

Работа с учебником П. 33

1. Допишите предложения.

а) Потребители электрической энергии — это _____

б) Простейшая электрическая цепь состоит из _____

в) Для того чтобы по цепи тек ток, она должна быть _____

Индивидуальное задание с прошлого урока или

1. С помощью Интернета найдите, какие существуют типы зарядных устройств и выделите их особенности.
2. Подготовьте презентацию о применении аккумуляторов.